

Adriana Kaori Kakazu	082220004
Beatriz dos Santos Buglio	082220028
Kauê dos Santos Andrade	082220027
Lucas Oliveira Silva	082220019
Robson Guilherme Ferrarezi	082220015
Vitoria Kaori Kuriyama	082220005

## Documentação do Projeto — Simulação de Processador com LogiSim

**Link do projeto:** [rioksVi/N1\\_Processador MIPS](https://rioksVi/N1_Processador_MIPS)

### Objetivo

Este projeto tem como objetivo demonstrar, simular e explorar os principais componentes de um processador simplificado, utilizando o simulador LogiSim (ou Logisim Evolution). O foco é entender o funcionamento básico de um processador e sua implementação prática por meio de circuitos digitais.

### Ferramentas Utilizadas

- **LogiSim (ou Logisim Evolution):** Simulador de circuitos digitais para modelagem e simulação de circuitos lógicos.
- **Ambiente Acadêmico:** Campus Virtual, que oferece vídeos e materiais complementares para aprofundamento teórico e prático.

## Componentes do Projeto

### 1. Portas Lógicas

- **Tipos utilizados:** AND, OR, NOT.
- **Descrição:** As portas lógicas são os componentes básicos para a criação de circuitos combinacionais. No simulador, as entradas e saídas são manipuladas visualmente.
- **Aplicação:** Fundamentais para a construção de circuitos básicos e operações lógicas.

## 2. Multiplexador (MUX)

- **Função:** Seleciona uma entre várias entradas para enviá-la à saída com base em bits de seleção.
- **Descrição:** O número de entradas aumenta com a quantidade de bits de seleção, permitindo a construção de circuitos complexos.

## 3. Demultiplexador (DEMUX)

- **Função:** Direciona uma única entrada para uma das várias saídas possíveis, controlado por bits de seleção.

## 4. Circuitos Aritméticos

- **Função:** Somador, subtrator, multiplicador e divisor.
- **Descrição:** Implementados com blocos prontos no LogiSim, não sendo necessário desenhar as portas lógicas internamente.

## 5. Flip-Flop D

- **Função:** Elemento básico de memória sequencial. Armazena um bit com base no pulso de clock.
- **Utilização:** Fundamental para compreender o funcionamento de registradores e controle de execução.

## 6. Memórias

- **ROM (Read-Only Memory):** Memória de instruções (não volátil).
- **RAM (Random Access Memory):** Memória de dados (leitura e escrita).
- **Entradas e saídas:** Endereço, dados, clock, enable, load, clear.

## 7. Banco de Registradores

- **Função:** Representa os 32 registradores do processador MIPS. Ele é composto por 32 flip-flops. Como esse é um modelo simplificado, usaremos apenas 8 registradores (flip-flops).
- **Descrição:** Fornece dados para operações e armazena os resultados. Esses registradores são os blocos básicos que a CPU utiliza para lidar com instruções sequenciais.

## 8. Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

- **Função:** Realiza operações como soma, subtração, AND, OR, etc.
- **Conexões:** A ULA está conectada ao banco de registradores e à memória para processar dados.

Formato I (instruction)																	
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
opcode			rs			rt			x	address/imm							

Formato J (J-lead)																	
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
opcode			xxxxxxxx							address							

O banco de registradores é uma estrutura crucial para armazenar valores temporários utilizados nas operações do processador, como somas, deslocamentos e comparações. O modelo original do Neomips, que utiliza 32 registradores de 32 bits, mas foi escolhida a implementação de 8 registradores de 8 bits.

O processo começa com a adição dos registradores ao circuito no simulador digital. Cada registrador é configurado com 8 bits e recebe rótulos (Reg0, Reg1, ..., Reg7) para facilitar a identificação e o acesso. Como o projeto possui 8 registradores, são necessários 3 bits de endereçamento (já que  $2^3 = 8$ ) para acessá-los individualmente. Dessa forma, foram criadas as entradas ReadReg1, ReadReg2 e WriteReg, todas com 3 bits, para especificar quais registradores devem ser lidos ou escritos.

Além disso, foi adicionada a entrada WriteData (com 8 bits), que fornecerá o valor a ser armazenado nos registradores, e uma entrada de controle chamada RegWrite, que, com 1 bit, define se a escrita nos registradores será permitida ou não. Para garantir a sincronização e controle do processo de leitura e escrita, foram conectados sinais de Clock e Clear a todos os registradores. O Clock garante que a escrita ocorra apenas em um pulso de clock, enquanto o Clear é utilizado para zerar todos os valores armazenados.

A leitura dos dados dos registradores é realizada por meio de dois multiplexadores (MUX), um para cada saída: ReadData1 e ReadData2. Cada MUX recebe como entrada todos os 8 registradores e, com base nos valores de ReadReg1 ou ReadReg2, seleciona o registrador correspondente para enviar o valor à saída. Para configurar os MUXs, foram utilizadas 8 entradas de 8 bits cada, com 3 bits de seleção. Para otimizar o layout do circuito e evitar fios cruzando o design, foram utilizados túneis nomeados, que permitem interconectar pontos do circuito de maneira mais organizada, usando apenas nomes em comum.

A escrita no banco de registradores é um processo que exige atenção especial, pois o valor de WriteData é compartilhado entre todos os registradores. Para garantir que apenas o registrador correto seja atualizado, foi utilizado um demultiplexador (DEMUX), que recebe o sinal de controle RegWrite. Com base no endereço WriteReg, o DEMUX habilita a escrita apenas no registrador selecionado, evitando a sobrescrição indevida dos outros registradores.

Após a implementação da lógica do banco de registradores, foi realizada uma série de testes para validar seu funcionamento. Inicialmente, o Clear foi ativado para garantir que todos os registradores estivessem zerados. Em seguida, foram atribuídos valores distintos a cada registrador, começando por 0 no Reg0, 1 no Reg1, e assim por diante até o Reg7. A sequência escolhida foi a de operações: o endereço do registrador é definido (WriteReg), o controle RegWrite é ativado, o valor de entrada é fornecido em WriteData, e é aplicado um pulso de Clock. Após a execução, é verificado se os dados foram corretamente armazenados ao alterar os valores de ReadReg1 e ReadReg2 e observar as saídas de ReadData1 e ReadData2.

Com todos os testes concluídos e a implementação validada, essa estrutura é encapsulada em um componente nomeado Banco de Registradores, que agora pode ser utilizado como um bloco modular no circuito principal do processador. O componente possui todas as

entradas e saídas necessárias para seu funcionamento correto: os três endereços de leitura e escrita (ReadReg1, ReadReg2, WriteReg), os dados de entrada e saída (WriteData, ReadData1, ReadData2), o sinal de controle RegWrite, além dos sinais de Clock e Clear.

Com a implementação do banco de registradores concluída, o sistema está funcional e pronto para ser integrado ao restante do processador. Esse componente modular é agora uma base sólida para o processamento de dados e pode ser expandido e testado conforme avançamos na construção do processador. Assim, é possível seguir para o próximo passo, que é a implementação da Unidade Lógica e Aritmética (ULA), responsável pelas operações matemáticas e lógicas.

O circuito da ULA (Unidade Lógica e Aritmética) possui um total de quatro entradas: dois números (A e B), uma entrada de 3 bits que indica qual das operações matemáticas ou lógicas será realizada com os dois números (por exemplo, 000 = soma) e uma entrada de deslocamento (Shift Amount); e duas saídas: o resultado da operação (R) e uma comparativa (Igual). Essa segunda saída retorna verdadeiro (1) se as entradas forem iguais.

Como o processador é de 8 bits, as entradas A e B e a saída também comportam essa mesma capacidade. A entrada de Função possui capacidade de 3 bits, refletindo as 8 possíveis operações (4 operações matemáticas e 4 operações lógicas), a saída de comparação utiliza apenas 1 bit e a entrada de deslocamento tem capacidade de 3 bits, já que a quantidade de casas deslocadas será, no máximo, 7 (0 a 7 ocupam 8 posições).

No Logisim, já existem blocos prontos para cada operação. São selecionadas da pasta Aritmética os blocos Somador, Subtrator, Multiplicador, Divisor, Negador, Comparador, Deslocador para a esquerda e Deslocador para a direita. Em seguida, é atribuído um código para cada operação. Por questões de praticidade, foram atribuídos códigos entre 000 e 111 para as operações na ordem em que foram selecionados (definida acima).

Para a seleção da operação a ser utilizada, é utilizado um conjunto de Multiplexadores e Demultiplexadores. O circuito possui, no total, 2 Demultiplexadores e um Multiplexador, conectados, respectivamente, com as entradas A e B e com a saída das operações, além de ambos se conectarem à entrada da Função. Dependendo do código enviado pela função, Excluindo os deslocadores e o negador, todas as funções recebem A como valor primário e B como secundário. No Negador só é recebido o valor de A, que traz como resposta o valor negativo dele, e nos deslocadores recebe A como valor primário, e como valor secundário recebe Shift, que representa o valor (quantidade) de deslocamento, ou seja o valor a ser deslocado.

Para o funcionamento da correto da ULA foi criado outro componente, o Controle ULA, ele serve para independentemente do tipo (formato) da memória, a ULA funcionar corretamente, isso ocorre porque, ao utilizar um formato tipo R, temos como seus números finais (2, 1, 0) "função", que define a função a ser feita, porém em um formato tipo I, a função não existe, e em seu lugar temos o "Address", mas a ULA se mantém necessária, por isso foi criado o Controle ULA.

Junto do Controle ULA foi criada uma entrada "ALUOp" que define em um Multiplexador qual dado vai ser recebido na saída, a entrada "ALUOp" é definida na unidade de controle. As opções no multiplexador vão para as funções: SOMADOR, MENOR QUE, FUNÇÃO e SOMADOR. Nessa ordem a partir de 0. Sendo que Função pode ser qualquer função que esteja no formato do dado.

A Unidade de Controle (UC) é o elemento central do processador, ele que controla o que vai ocorrer, o tipo de dado liberado e quando. Ela é "controlada" pelo UPCODE (OPCODE), que está no início de todos os formatos de dados (R, I e J). Sendo que para cada formato diferente tem um upcode diferente.

A UC tem uma entrada upcode, e 9 saídas: RegDst, RegWrite, ALUSrc, MemWrite, MemRead, MemToReg, Branch, Jump e ALUOp.

RegDst é a entrada de seleção de um multiplexador que ajuda a selecionar o endereço do registrador que o dado vai ser salvo, dependendo do formato, vai ser uma entrada diferente.

RegWrite e MemWrite são entradas ENABLE elas autorizam o armazenamento de um registrador ou de uma memória.

MemRead é um ENABLE que autoriza a leitura da memória.

ALUSrc é uma entrada de seleção de um multiplexador que seleciona se vai entrar um registrador, ou um endereço (Address) na ULA, dependendo do formato (estrutura R, I ou J) da memória.

MemToReg é uma entrada de seleção de um multiplexador que seleciona se a saída da ULA ou uma memória da memória de dados, vai para o banco de registradores.

Jump é uma função que pula no contador de programas o valor do endereço de uma memória.

Branch compara o valor de dois registradores, se forem iguais, então ele dá um jump, no valor de seu endereço (Address).

A memória de dados é uma memória que registramos dados temporários, como resultados de uma soma, que podemos utilizar, mas não queremos salvar. Para isso foi utilizado uma memória RAM.

Na memória de dados o endereço da memória é dado pela saída da ULA, e o dado a ser registrado é a segunda saída do Banco de Registradores. Para a leitura não ser ao mesmo tempo que a escrita nesse tipo de memória precisamos diferenciar o clock, para o clock da saída da ULA não condizer com clock da memória, assim barramos (colocamos uma porta lógica NOT no seu clock) para fazer a diferenciação.

A saída da memória pode ser alimentada no Banco de Registradores, dependendo de um seletor e de sua estrutura.

Desta forma o processador está pronto para uso, é só colocar as operações na Memória de Instruções, e ativar o clock, que começa a funcionar.

Esse processador MIPS, é um processador simplificado, com menos bits e menos funções que muitos outros, mas é um processo completo e dá a ideia de como os processadores mais avançados funcionam.